





توضیحات: با استفاده از چهار جمع کننده یک بیتی تک تک بیت های ورودی را جمع کرده و از "سی اوت" هر کدام به عنوان "سی این" جمع کننده بعدی استفاده میکنیم.

کد:

```

1 module oneBitFullAdder(
2     input wire a,
3     input wire b,
4     input wire c_in,
5     output reg s,
6     output reg c
7 );
8
9 always @(*) begin
10     s = (~a & ~b & c_in) | (~a & b & ~c_in) | (a & ~b & ~c_in) | (a & b & c_in);
11     c = (a & b) | (a & c) | (b & c_in);
12 end
13
14 endmodule
15

```

```

1 `include "oneBitFullAdder.v"
2
3 module topModule;
4
5     reg [3:0] A;
6     reg [3:0] B;
7     wire [3:0] Sum;
8     wire Carry_out1;
9     wire Carry_out2;
10    wire Carry_out3;
11    wire Carry_out4;
12    integer i;
13
14    oneBitFullAdder fullAdder1 (A[0], B[0], 1'b0, Sum[0], Carry_out1);
15    oneBitFullAdder fullAdder2 (A[1], B[1], Carry_out1, Sum[1], Carry_out2);
16    oneBitFullAdder fullAdder3 (A[2], B[2], Carry_out2, Sum[2], Carry_out3);
17    oneBitFullAdder fullAdder4 (A[3], B[3], Carry_out3, Sum[3], Carry_out4);
18
19    initial begin
20        for (i = 0 ; i < 50 ; i = i + 1)begin
21            A = $random;
22            A = $random;
23            B = $random;
24            B = $random;
25            #50
26            $display("a : %b , b : %b ", A , B);
27            $display("sum %b, carryout %b", Sum, Carry_out4);
28        end
29    end
30
31 endmodule
32

```